

# PSPICE — simulazione codificatori e decodificatori, MUX - DEMUX

Davide Piccolo

# Per le dispense delle lezioni:

<http://people.na.infn.it/~piccolo/lezioniLaboratorio>


# Il circuito decodificatore (decoder)

- ◆ Il circuito decodificatore è un circuito combinatorio che attiva una particolare uscita in funzione di una data parola binaria in ingresso.
- ◆ Un decoder presenta quindi un numero di linee di ingresso pari al numero di bit necessari a decodificare le possibili uscite, ed un numero di linee di uscita pari al numero di possibili combinazioni definite dai bit di ingresso (es. 3 linee in ingresso, 8 linee in uscita)
- ◆ Un ulteriore linea chiamata enable (En) viene impiegata per abilitare o disabilitare il funzionamento del decoder.

# ... decoder

## Es di decoder a 2 bit

A1	A0	En	Y0	Y1	Y2	Y3
0	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0

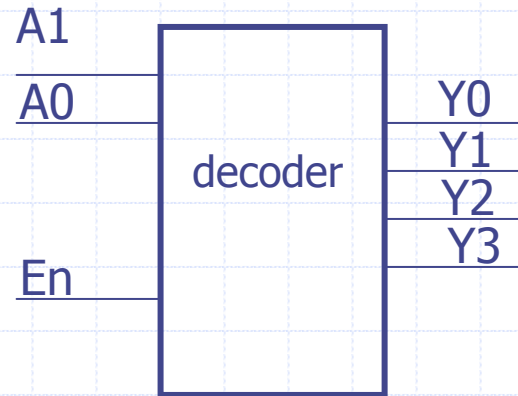


$$Y0 = \bar{A0} \bar{A1} En$$

$$Y1 = A0 \bar{A1} En$$


$$Y2 = \bar{A0} A1 En$$

$$Y3 = A0 A1 En$$


# Schematico del decoder

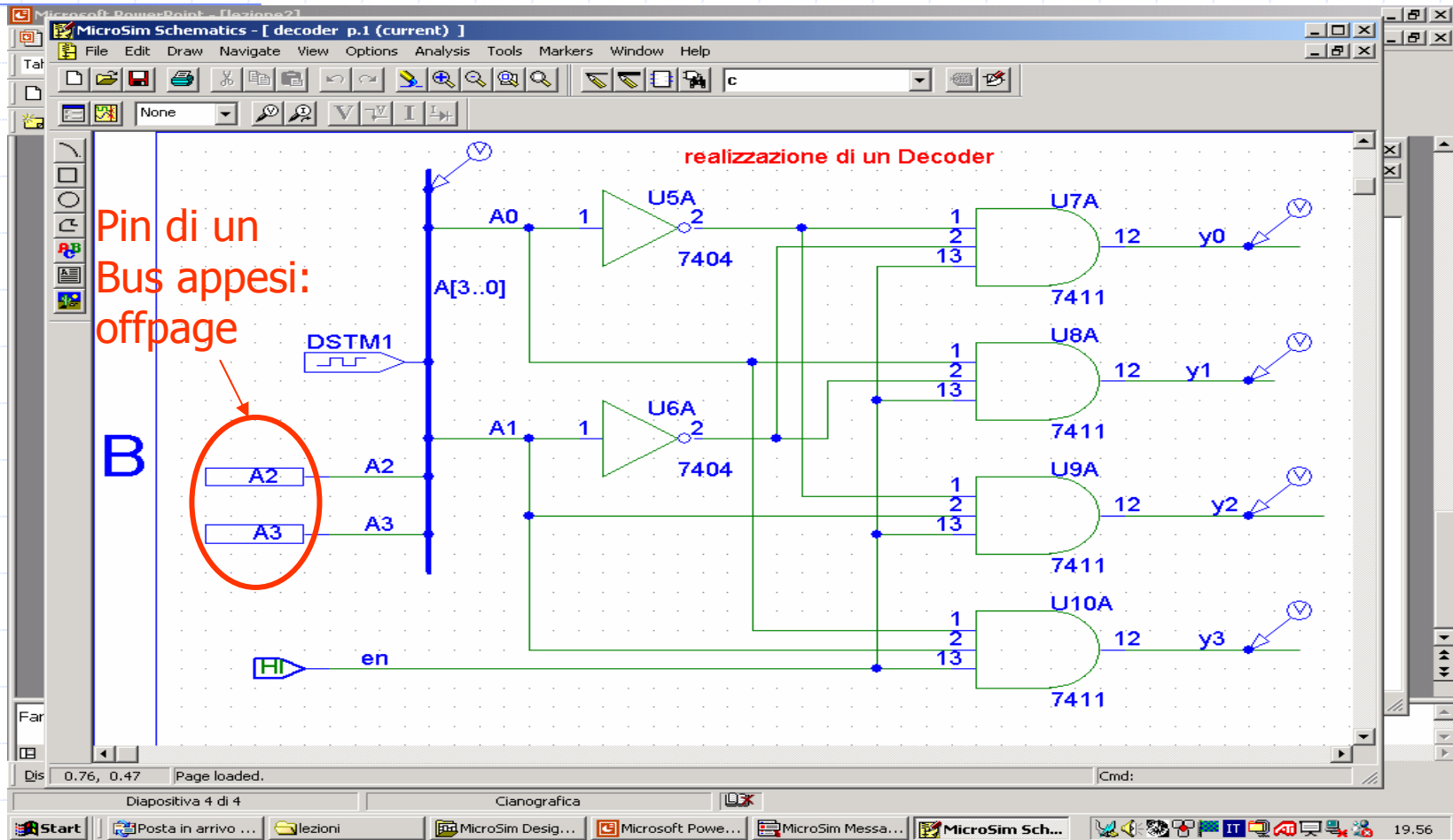

# Offpage component

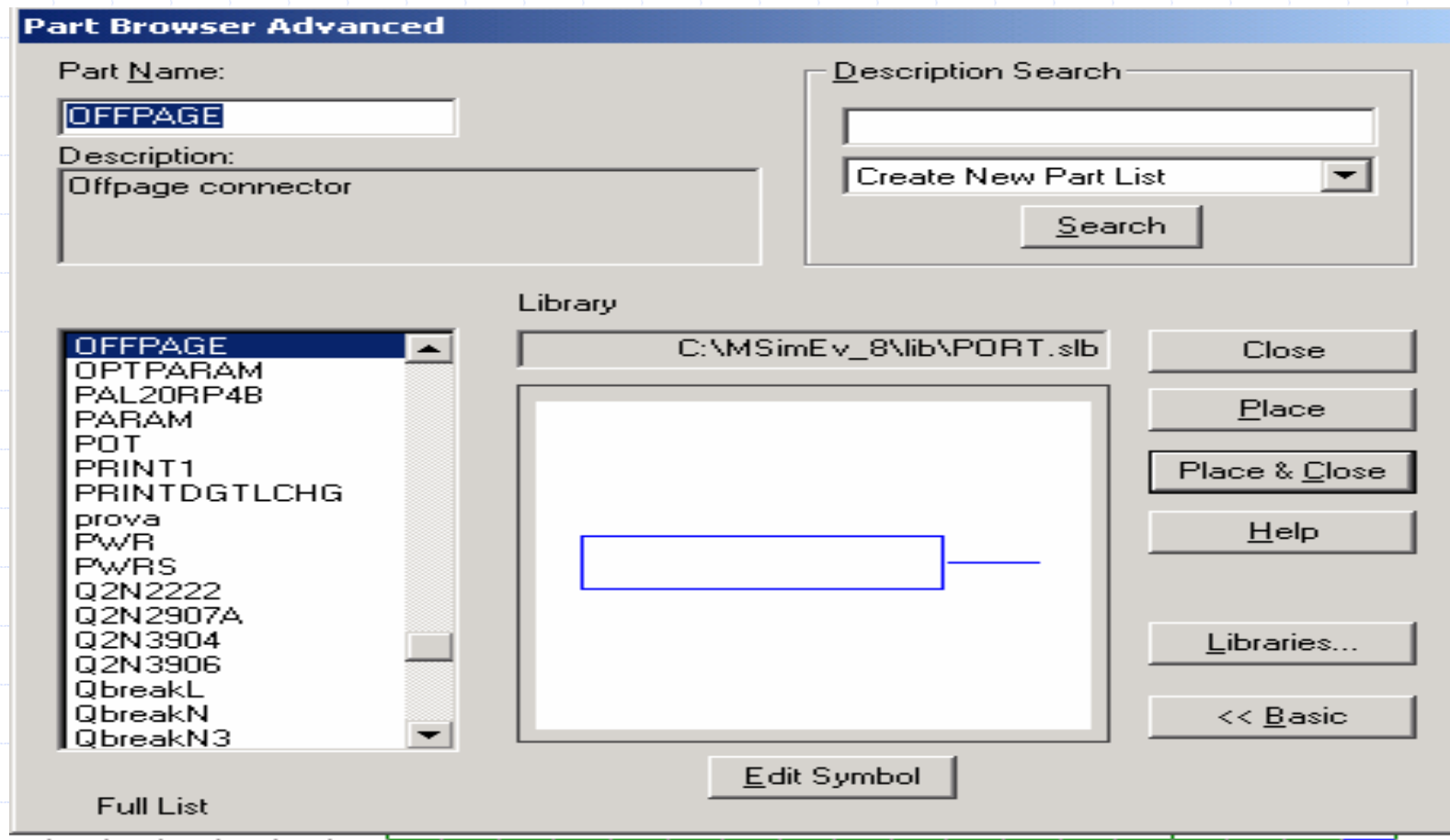

# Simulazione del decoder


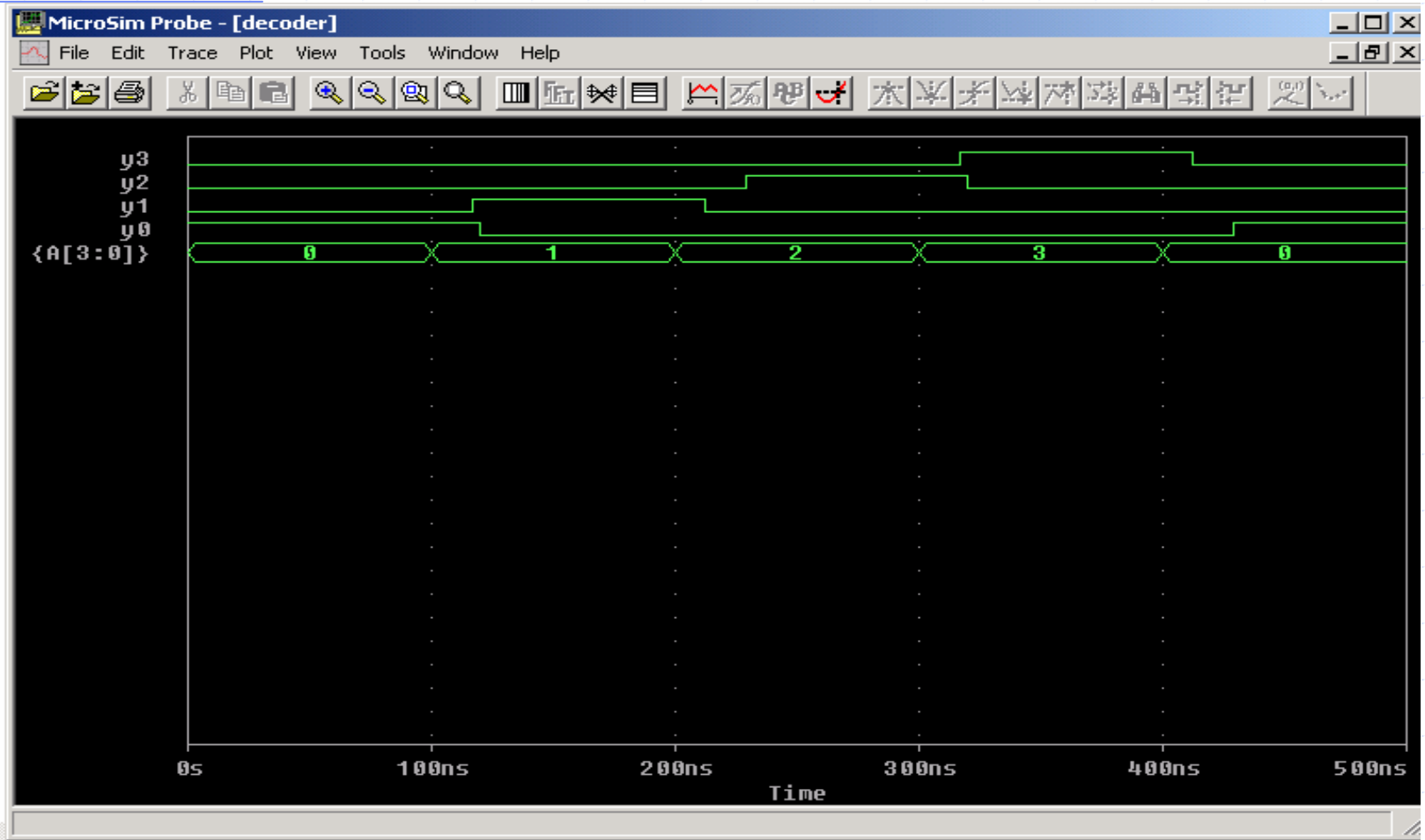


# Il decoder realizzato con l'integrato 74154

- ◆ Il risultato precedente può essere ottenuto utilizzando un singolo integrato presente in commercio: Decodificatore da 4 a 16 linee, 74154
  - Due ingressi di abilitazione  $\overline{G1}$  e  $\overline{G2}$  entrambi attivi bassi
  - Quattro ingressi di selezione A, B, C, D
  - Sedici uscite attive basse
- ◆ Se  $\overline{G1} = \overline{G2} = 0$  allora sarà bassa l'uscita corrispondente al codice in ingresso
- ◆ Se almeno uno tra  $\overline{G1}$  e  $\overline{G2}$  è alto allora tutte le uscite del circuito sono alte




# Il decoder 74154

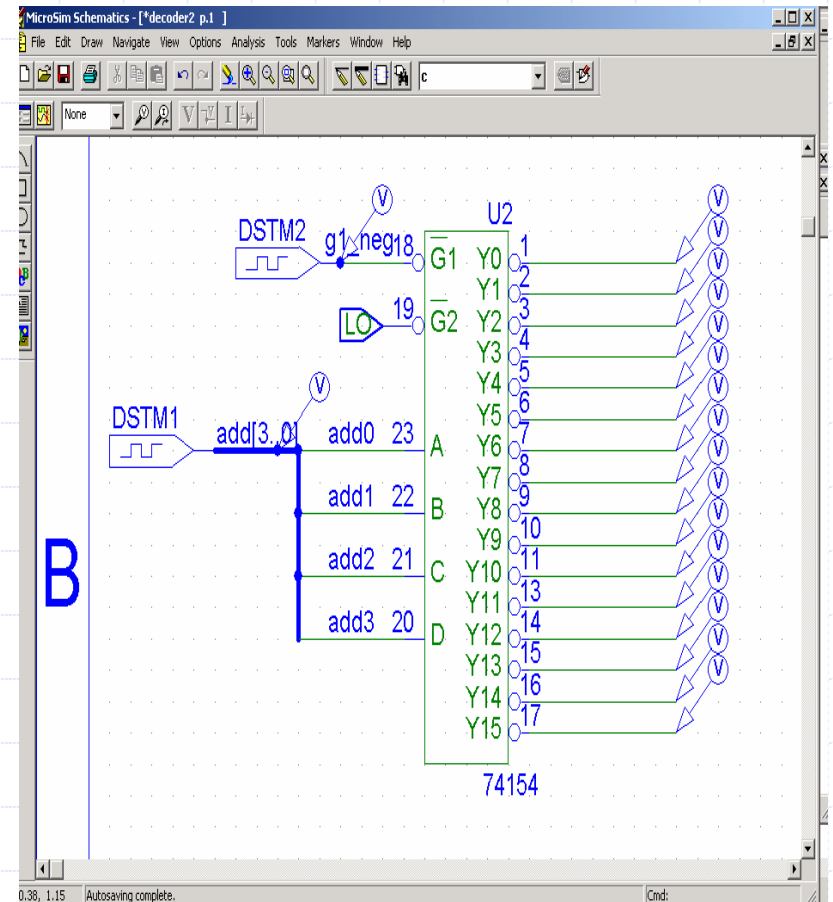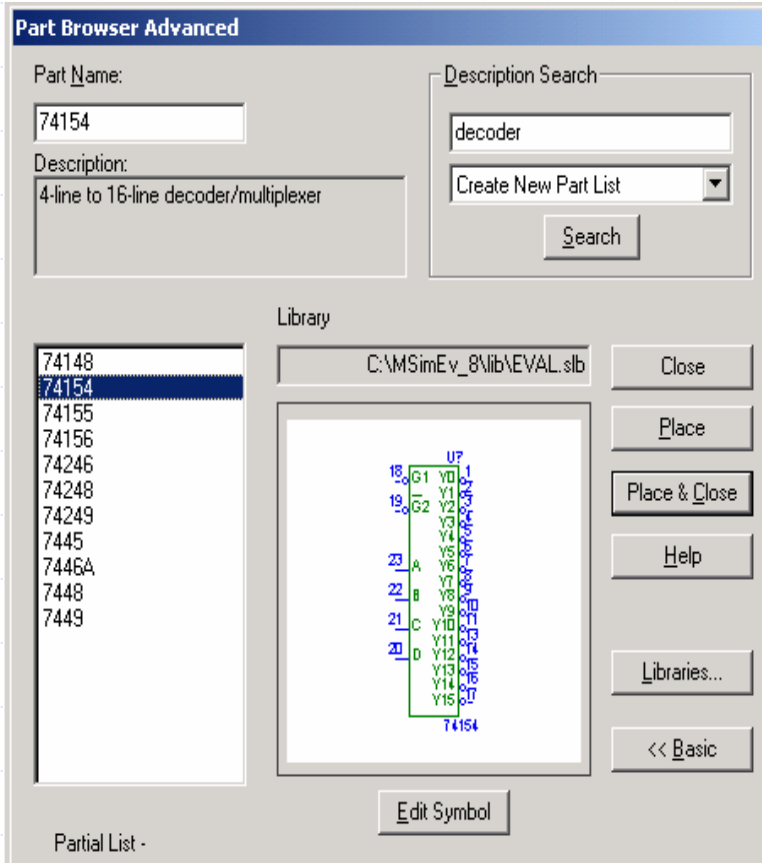


# Gli stimoli al circuito e il tempo di simulazione


Lo stimolo di  $\overline{G1}$

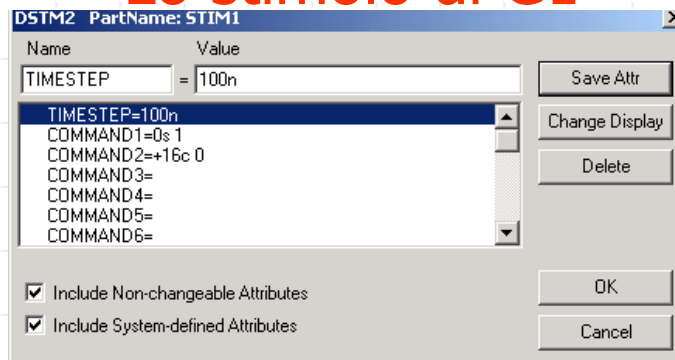


Lo stimolo del bus

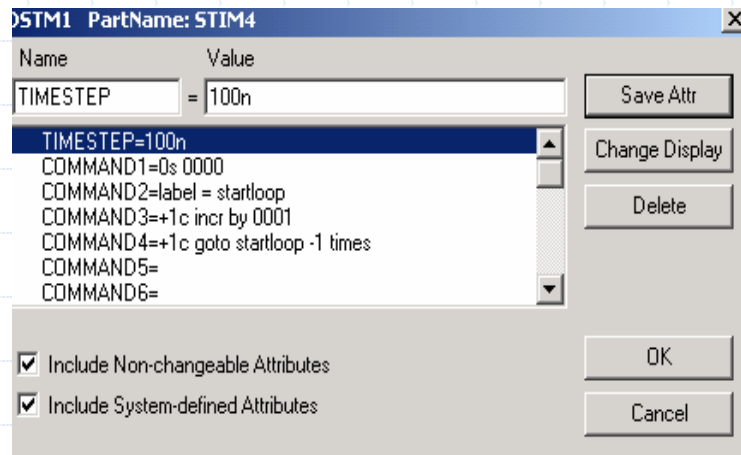

Il tempo di simulazione

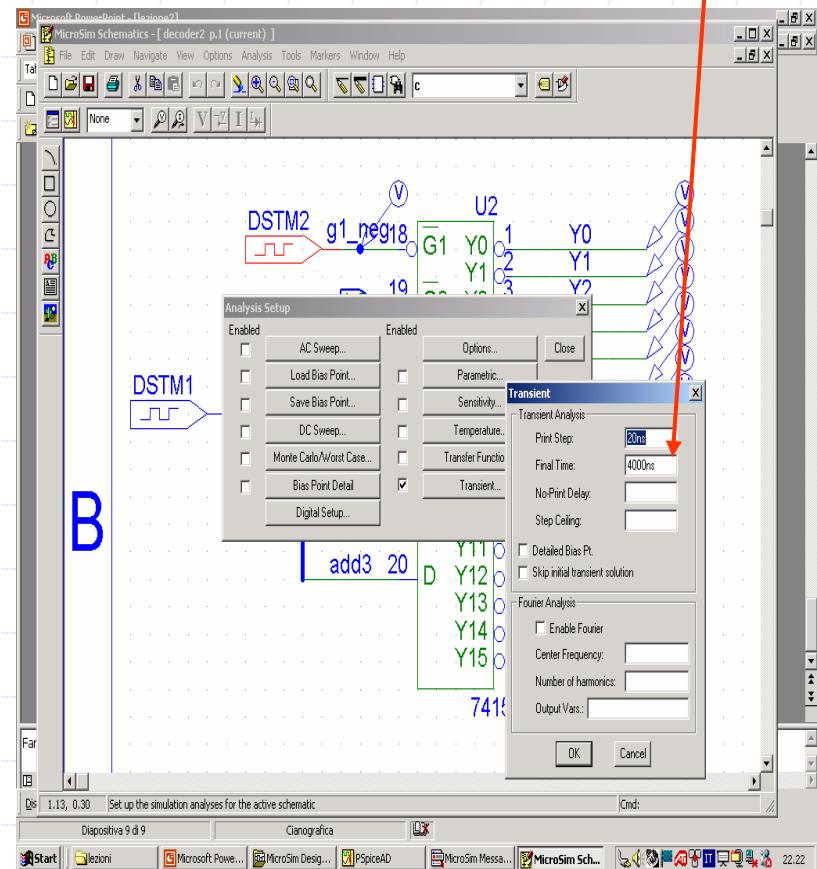

# Risultato della simulazione

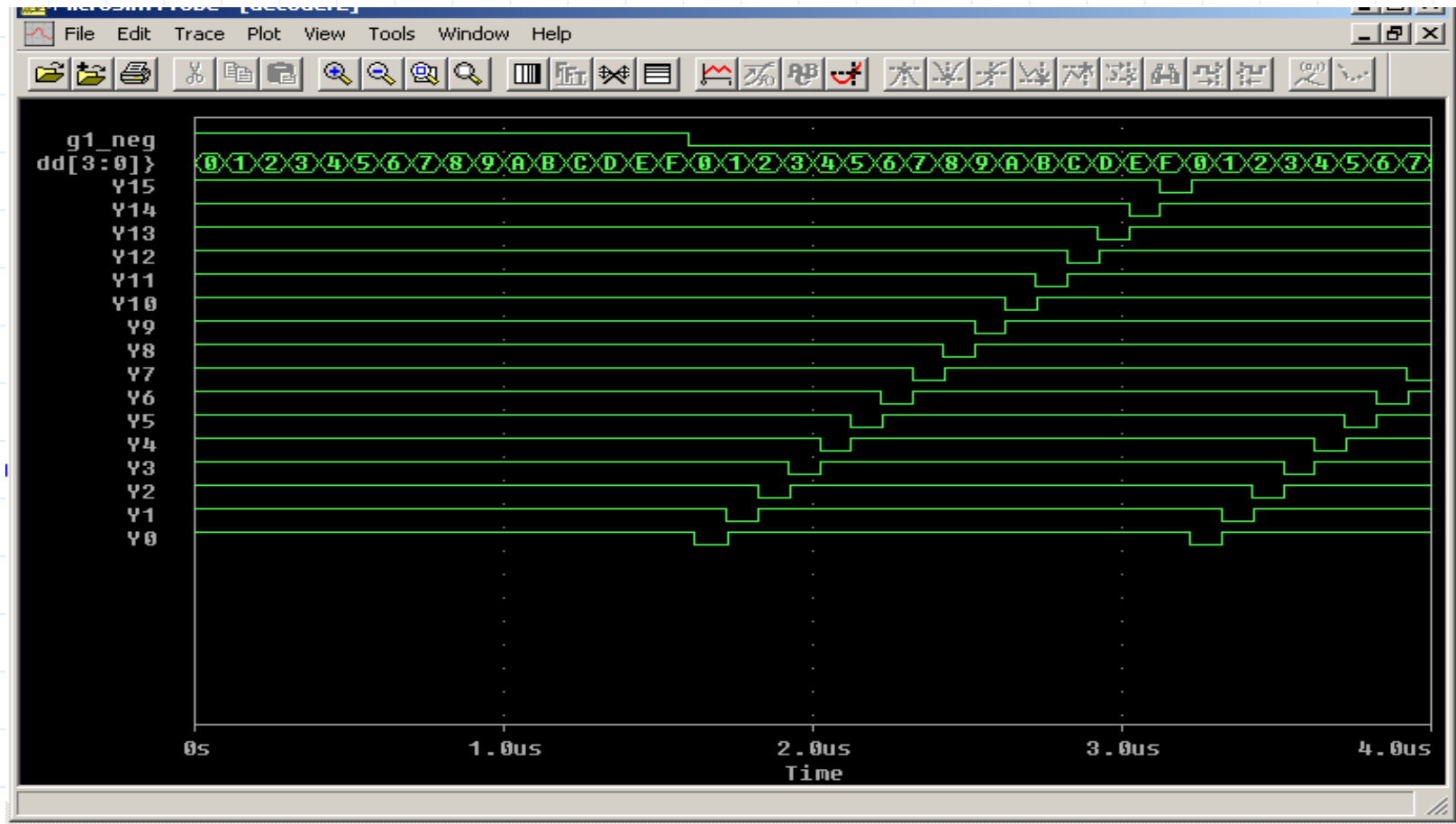


# Il circuito codificatore (encoder)

- ◆ Il circuito encoder è un circuito combinatorio con M ingressi ed N uscite, all'attivazione di una singola linea di ingresso corrisponde una particolare configurazione dei bit in uscita
  - Opposto dell'operazione di decodifica
  - Il numero di linee di ingresso è superiore al numero di linee in uscita
- ◆ Il circuito codificatore più usuale è il codificatore binario, con  $2^n$  ingressi e n uscite
  - **Esempio: tasto di una tastiera → codice ascii (8 bit)**

# Encoder 4 ingressi, 2 uscite



$x_3$	$x_2$	$x_1$	$x_0$		$a_1$	$a_0$
0	0	0	1		0	0
0	0	1	0		0	1
0	1	0	0		1	0
1	0	0	0		1	1

 

$$a_0 = x_1 + x_3$$

$$a_1 = x_2 + x_3$$
 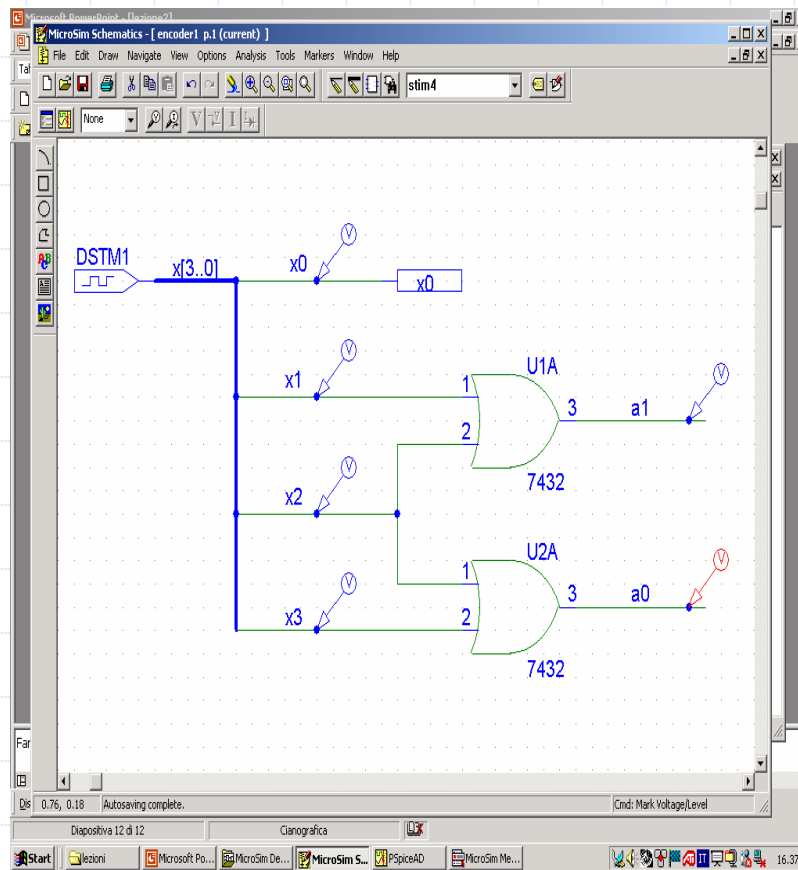
# Implementazione e simulazione del circuito



# Il *priority encoder*

- ◆ Il circuito funziona bene fin quando non vengono attivate contemporaneamente due linee di ingresso
- ◆ Nell'esempio precedente quando vengono attivate le linee  $x_1$  e  $x_2$ , il risultato è 3 ( $a_0 = a_1 = 1$ ) che non corrisponde né a  $x_1$  né a  $x_2$
- ◆ Per risolvere il problema si usano i *priority encoder* ossia circuiti di codifica con priorità che associano a ciascun ingresso una priorità così che se due ingressi vengono attivati contemporaneamente l'uscita corrisponde al codice della linea di ingresso con priorità maggiore
- ◆ Nella famiglia TTL sono disponibili gli integrati 74147, 74148 *priority encoder* rispettivamente 10 in 4 out e 8 in 3 out

# Confronto tabella verità tra *encoder* e *priority encoder*

encoder senza priority														
a0	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9		u3	u2	u1	u0
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0	0	0	0
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1		0	0	0	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1		0	0	1	0
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1		0	0	1	1
1	1	1	1	0	1	1	1	1	1		0	1	0	0
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1		0	1	0	1
1	1	1	1	1	1	0	1	1	1		0	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	0	1	1		0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	0	1		1	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0		1	0	0	1


priority encoder														
a0	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9		u3	u2	u1	u0
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0	0	0	0
x	0	1	1	1	1	1	1	1	1		0	0	0	1
x	x	0	1	1	1	1	1	1	1		0	0	1	0
x	x	x	0	1	1	1	1	1	1		0	0	1	1
x	x	x	x	0	1	1	1	1	1		0	1	0	0
x	x	x	x	x	0	1	1	1	1		0	1	0	1
x	x	x	x	x	x	0	1	1	1		0	1	1	0
x	x	x	x	x	x	x	0	1	1		0	1	1	1
x	x	x	x	x	x	x	x	0	1		1	0	0	0
x	x	x	x	x	x	x	x	x	0		1	0	0	1

Siccome nelle tecnologie Integrate può risultare Più complicato realizzare OR a molti ingressi piuttosto che NAND a molti ingressi, risulta utile implementare Il circuito con porte NAND


Encoder funzionante in logica negativa



# Confronto encoder – priority encoder


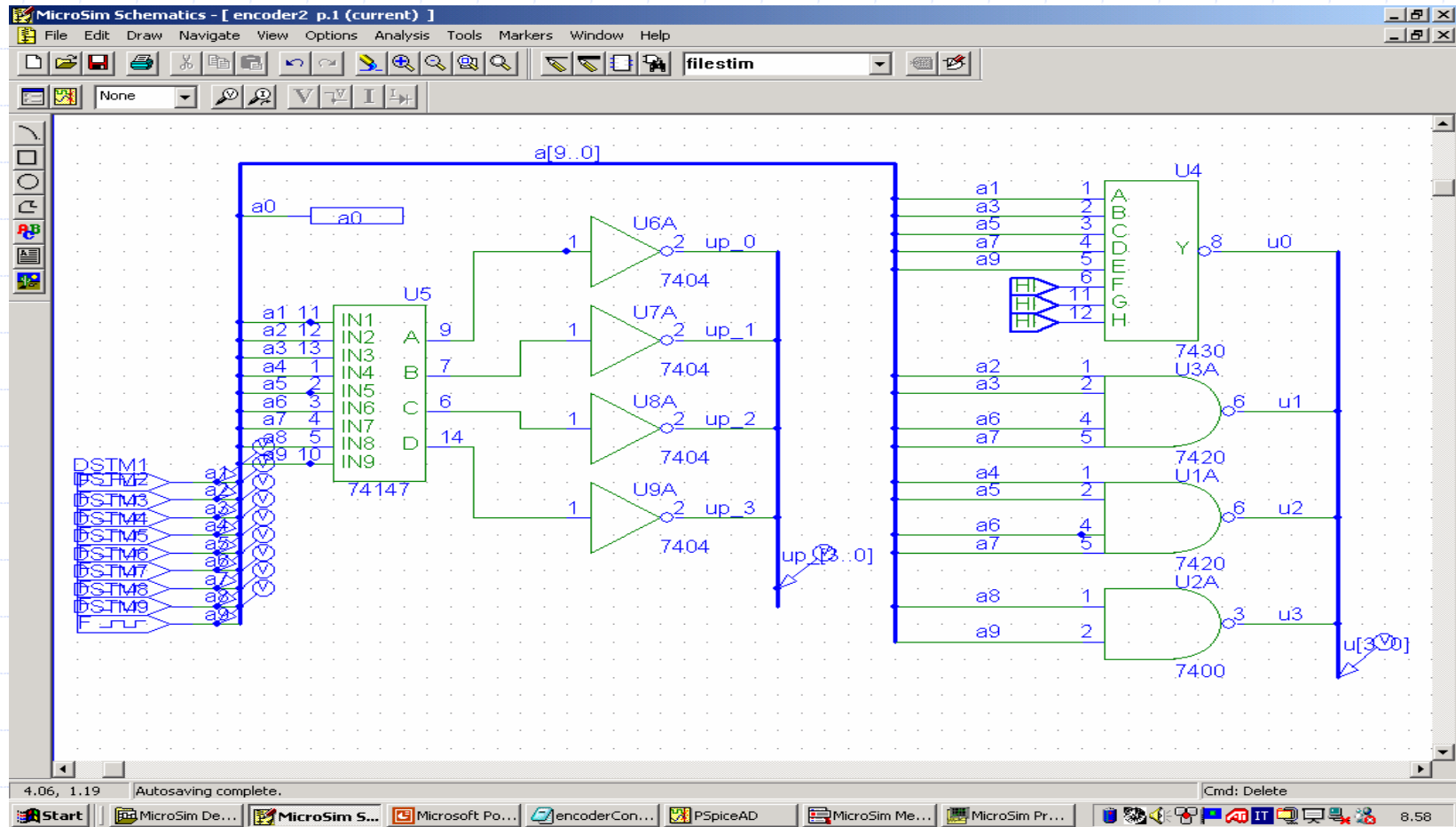


# Risultato simulazione

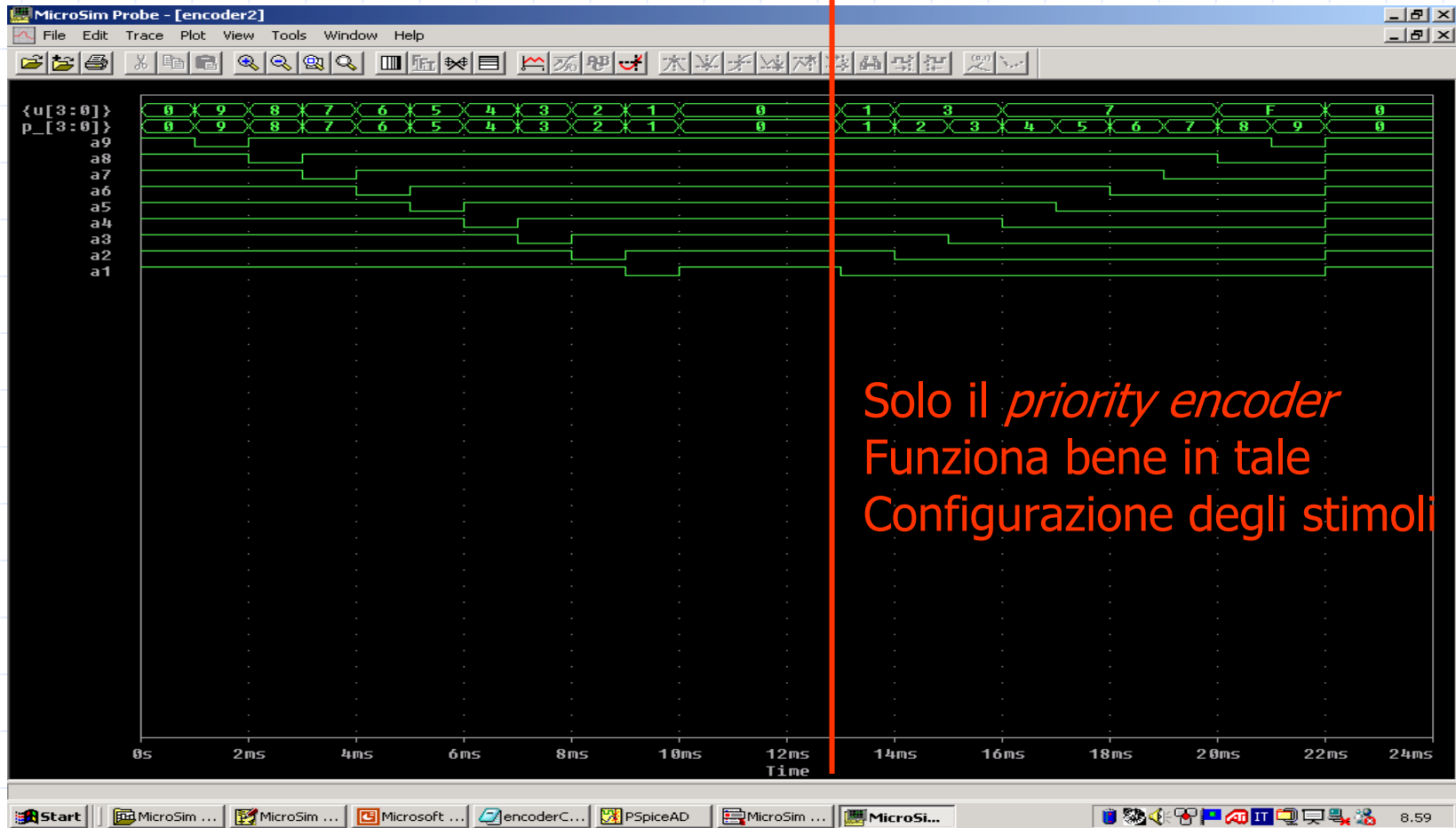

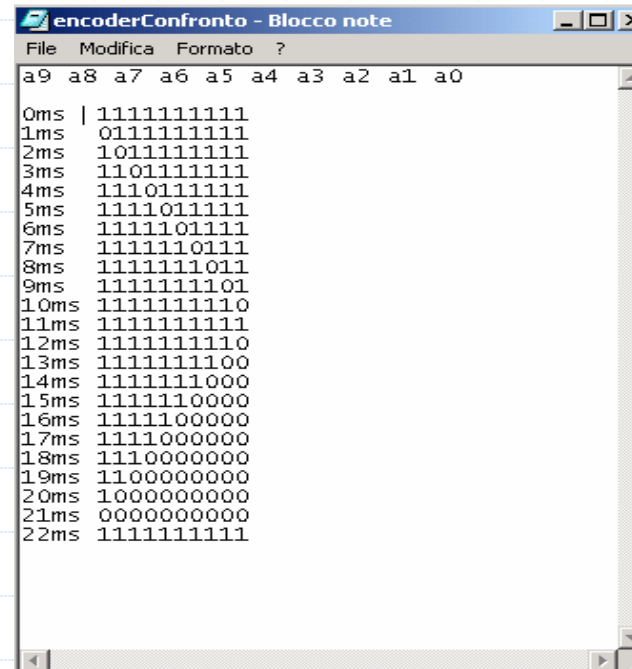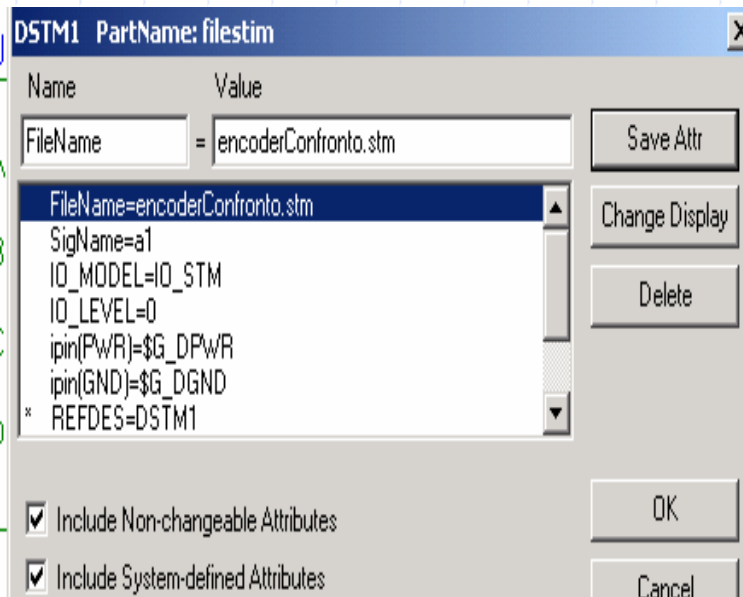
# Definizione degli stimoli

Quando è necessario variare gli stimoli troppe volte, si usano i FILESTIM



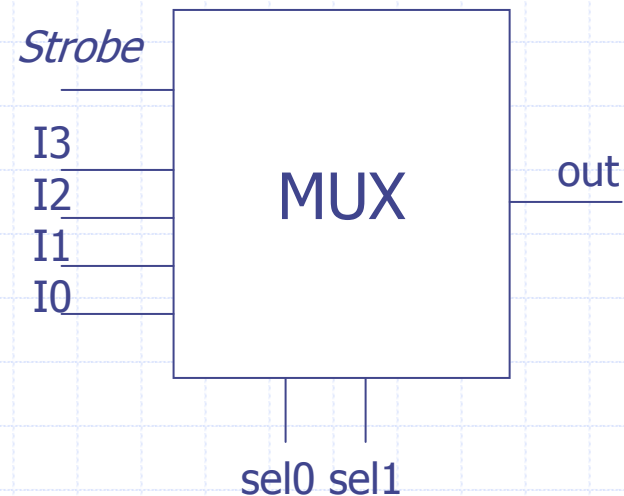
# Il circuito *Multiplexer*


- ◆ Il *multiplexer* è un circuito in grado di selezionare una particolare linea di ingresso e di inviarla in uscita. La selezione della linea di ingresso è definita da opportune linee di selezione.
- ◆ Esempio di *multiplexer* da 4 a 1 linea: una solamente delle 4 linee di ingresso (I0.. I3) viene presentata in uscita. La selezione avviene tramite le due linee di *sel*. La linea di *strobe* permette di abilitare o meno il funzionamento del circuito.




# MUX con sole porte NAND

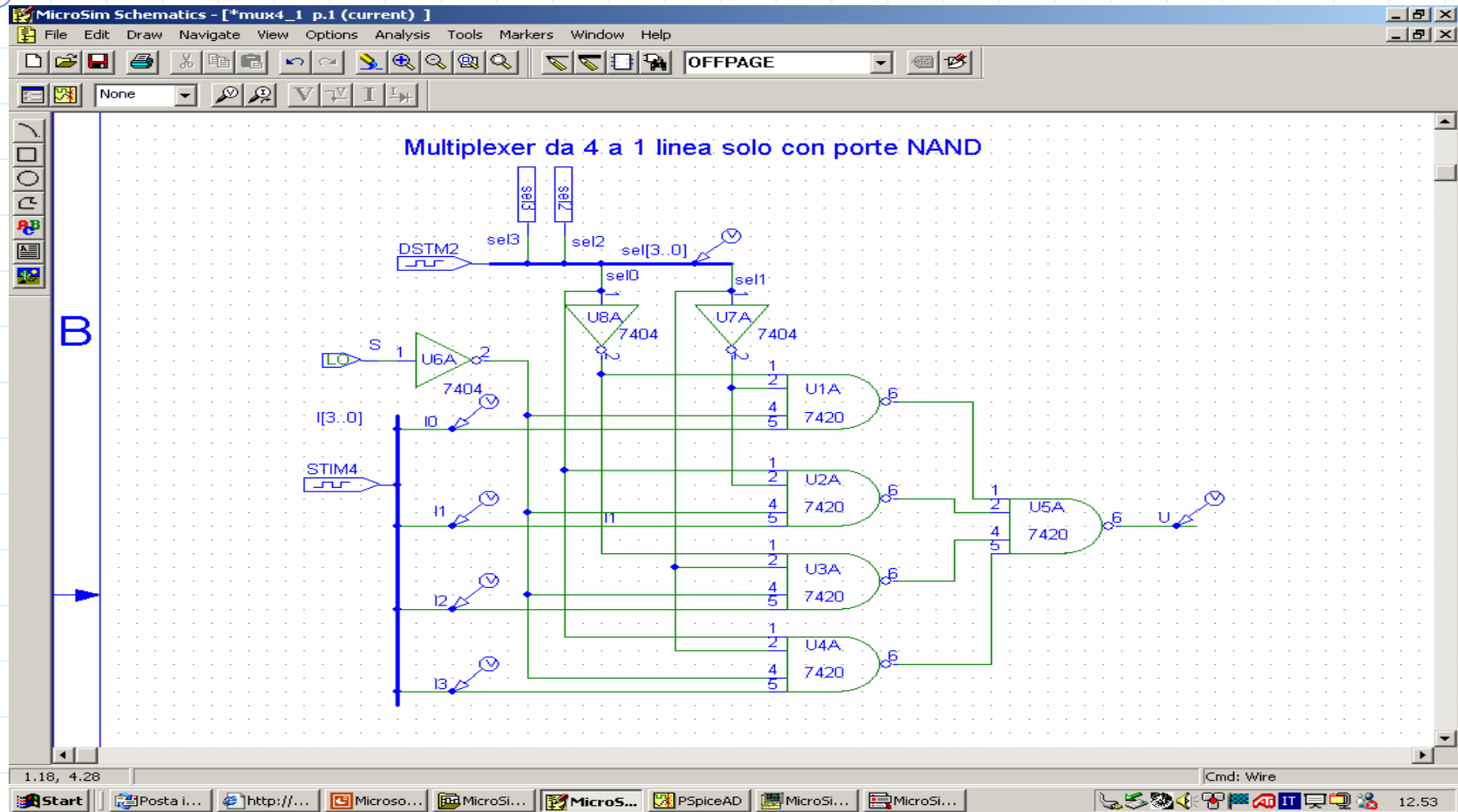


# Risultato simulazione

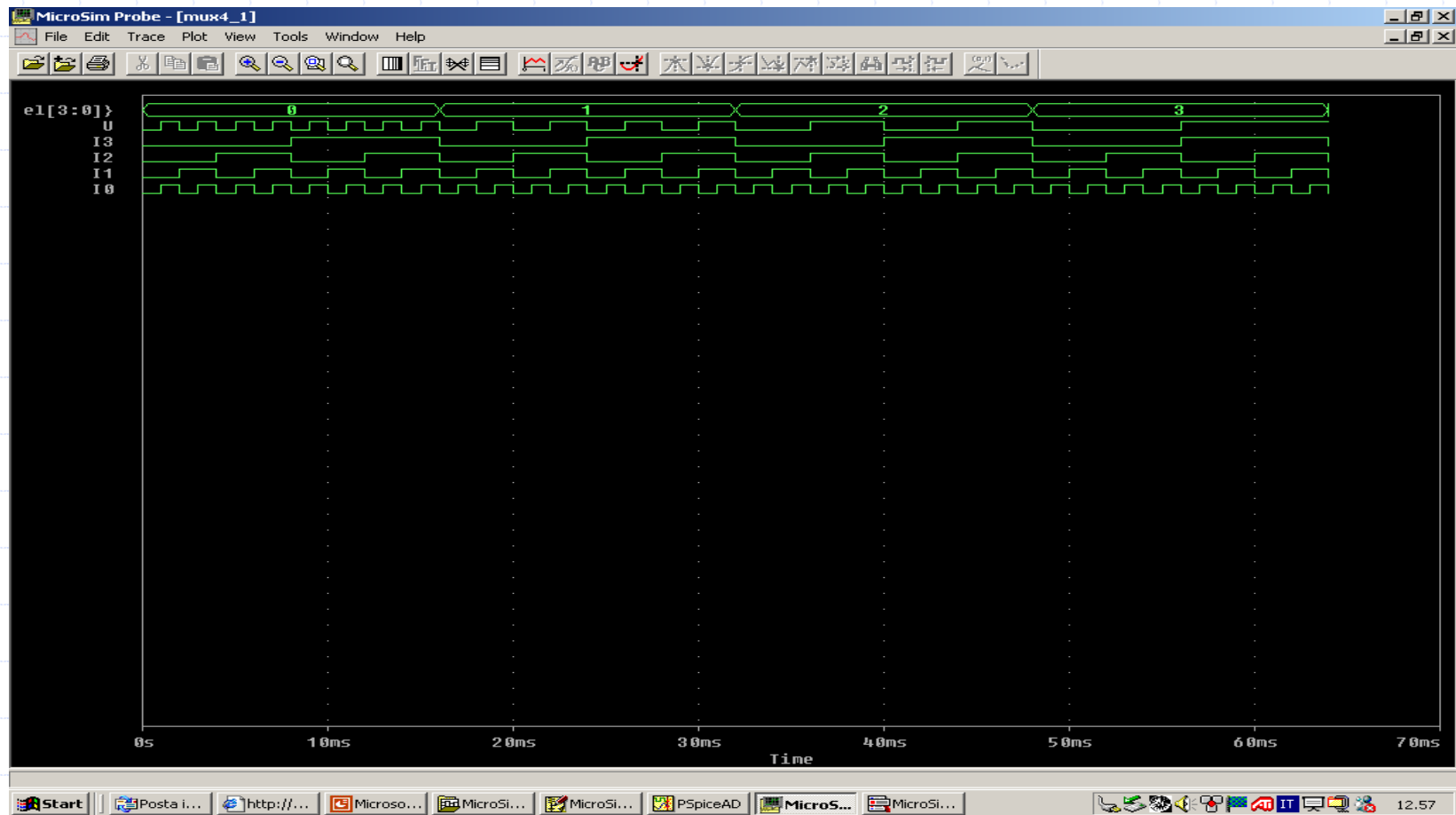
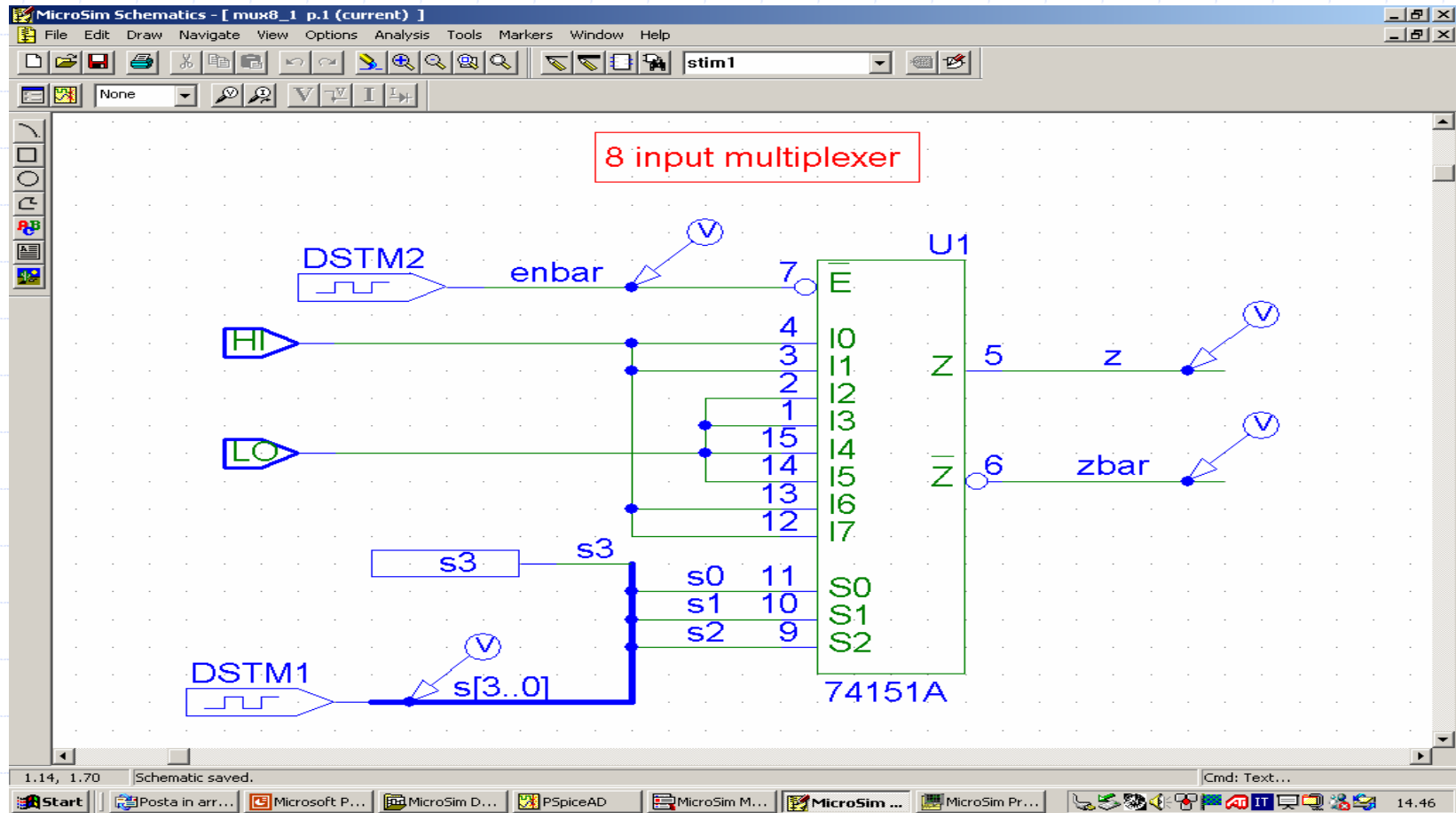
# Multiplexer realizzato con l'integrato 74151A (MUX 8 a 1)




# Risultato simulazione 74151A

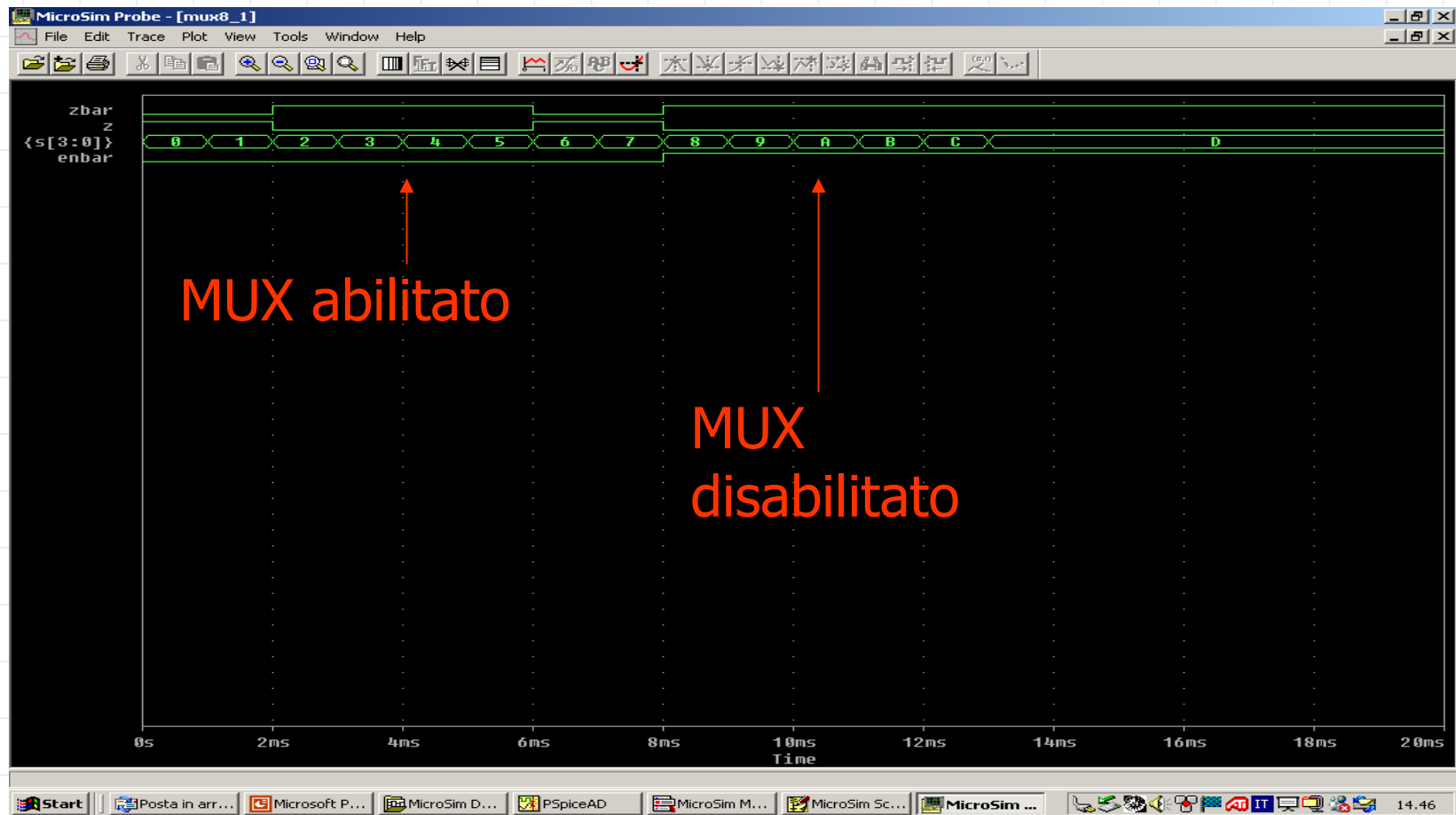




# MUX 16 a 1

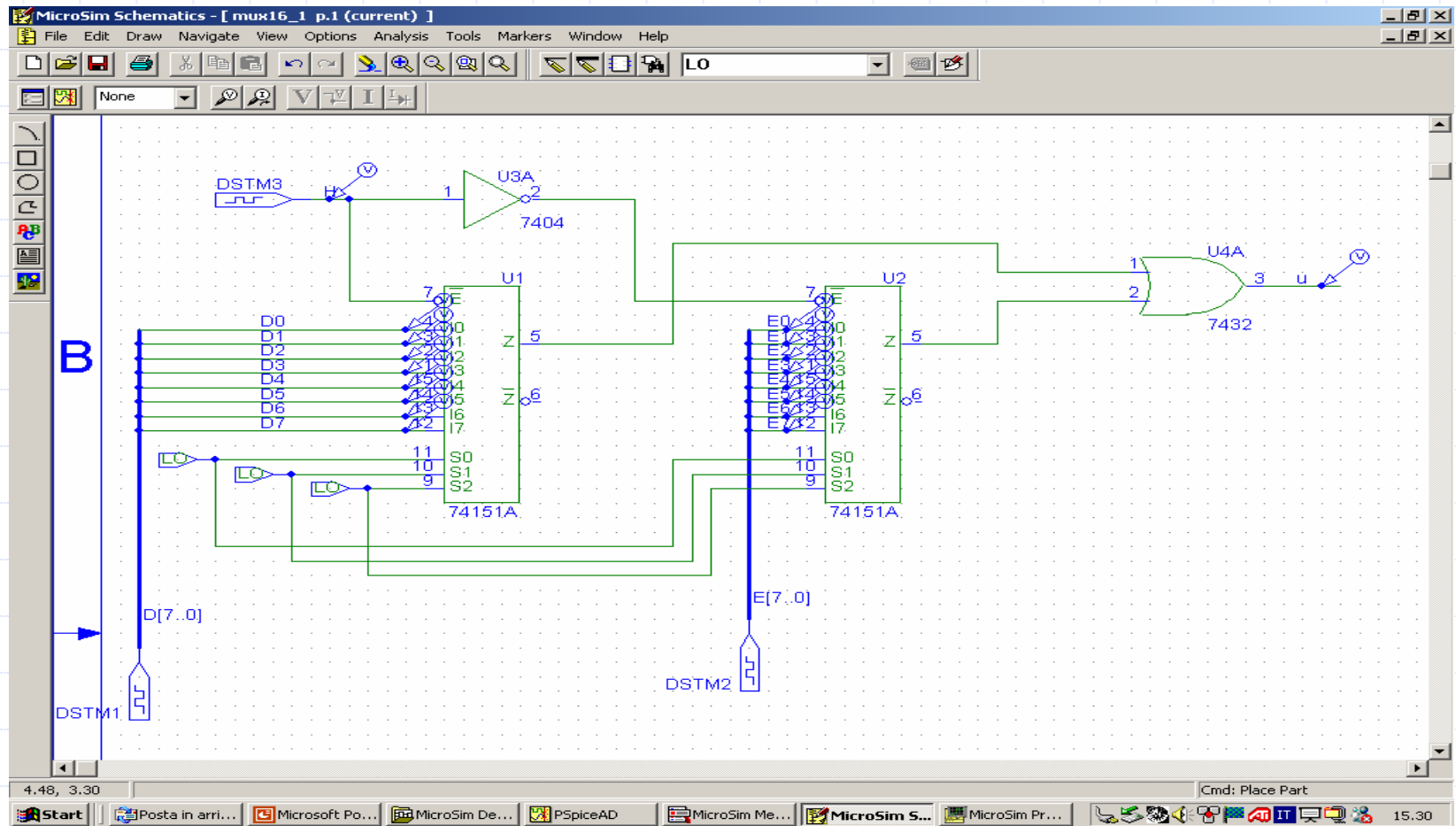


# Risultato simulazione MUX 16 a 1

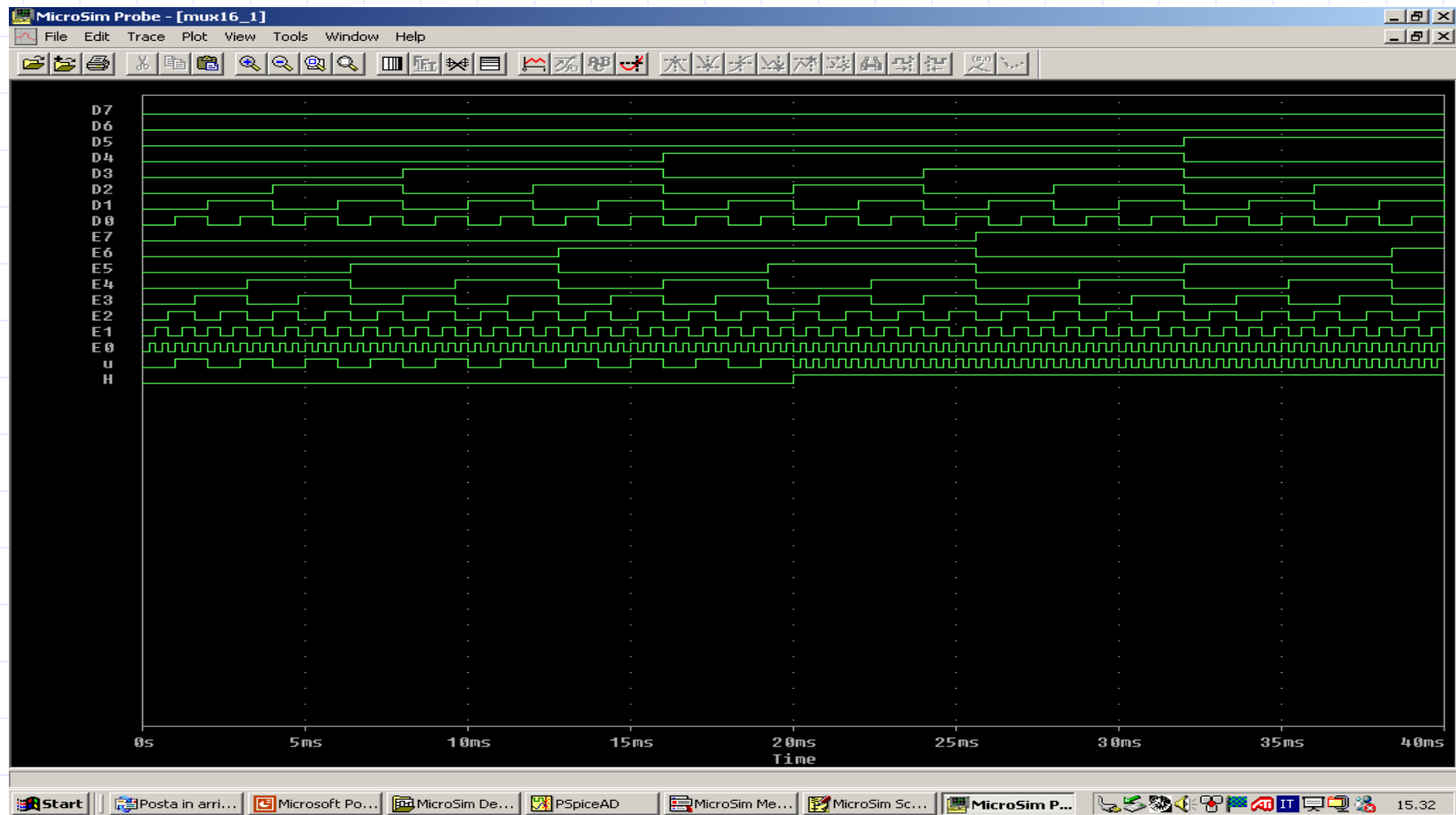

 
# II DEMULTIPLEXER

- ◆ Il *demultiplexer* è un circuito che permette di trasmettere dei dati binari seriali (ossia provenienti da una sola linea) su una particolare linea di uscita selezionata tra N linee tramite un apposito indirizzo
- ◆ Operazione opposta rispetto al *multiplexer*




Demultiplexer 1 a 4					
s1	s0	u0	u1	u2	u3
0	0	in	0	0	0
0	1	0	in	0	0
1	0	0	0	in	0
1	1	0	0	0	in


# DEMUX implementato con porte NAND

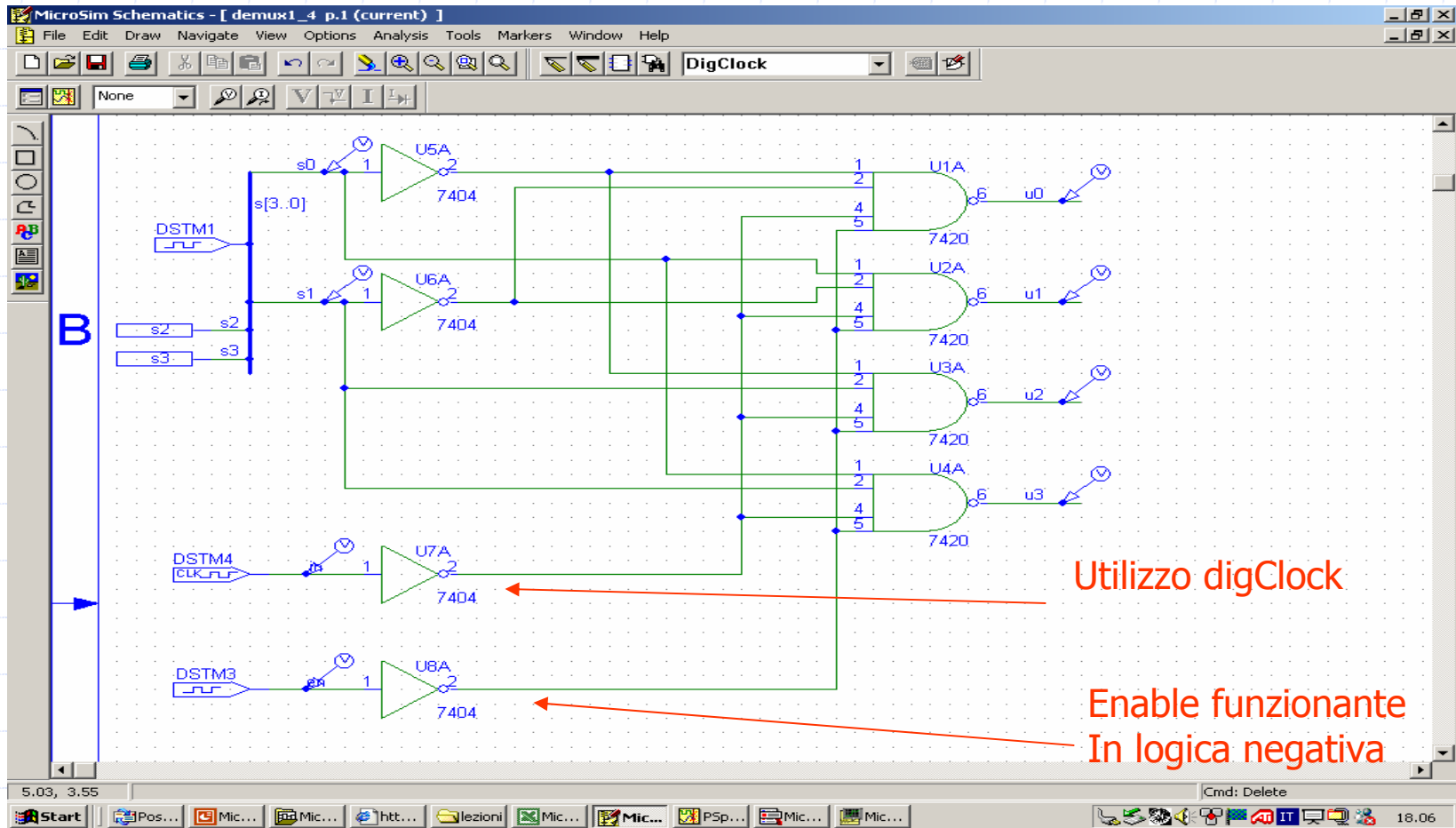


# Risultato della simulazione

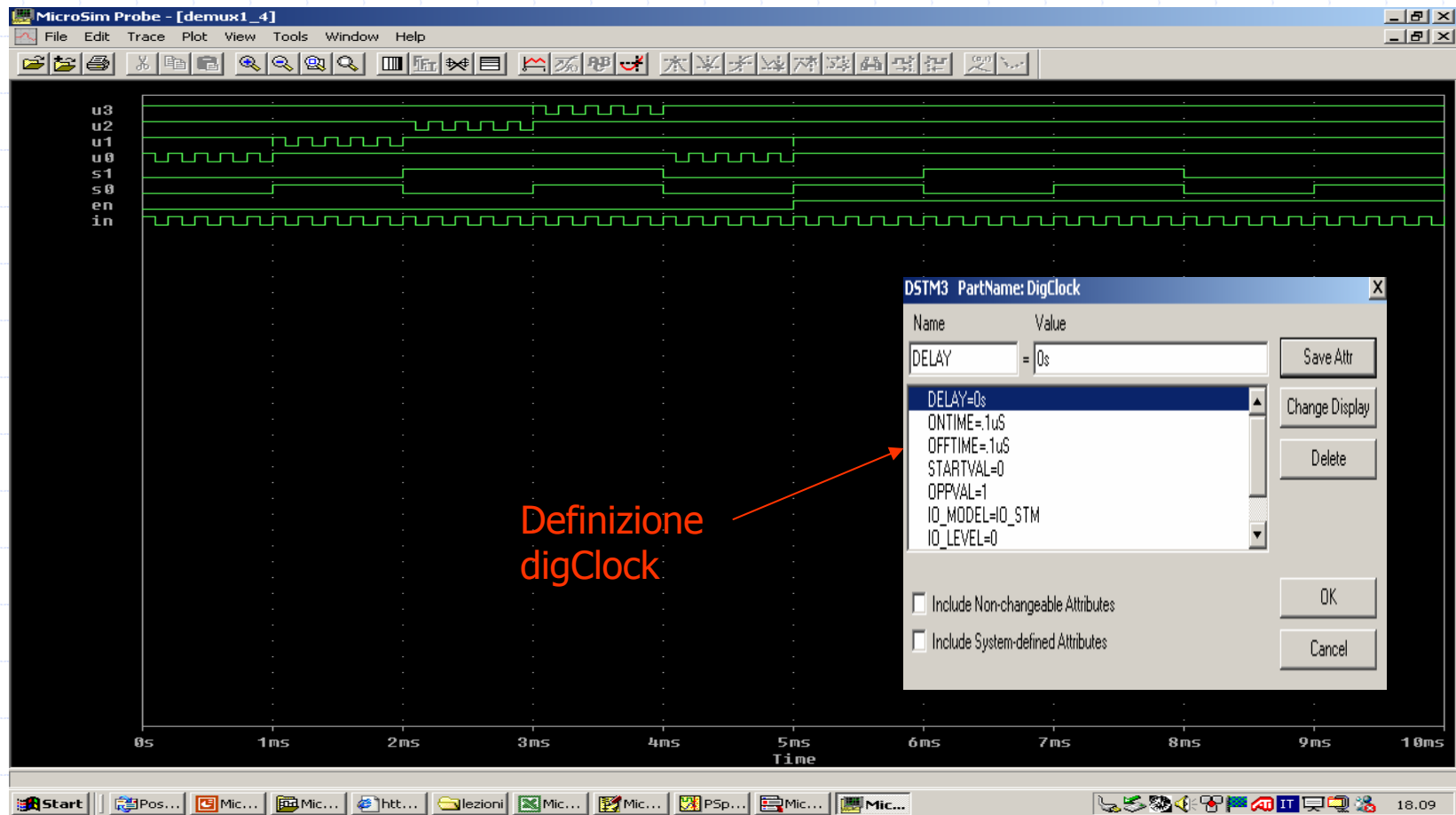

# DEMUX 1 a 16 con l'integrato 74154

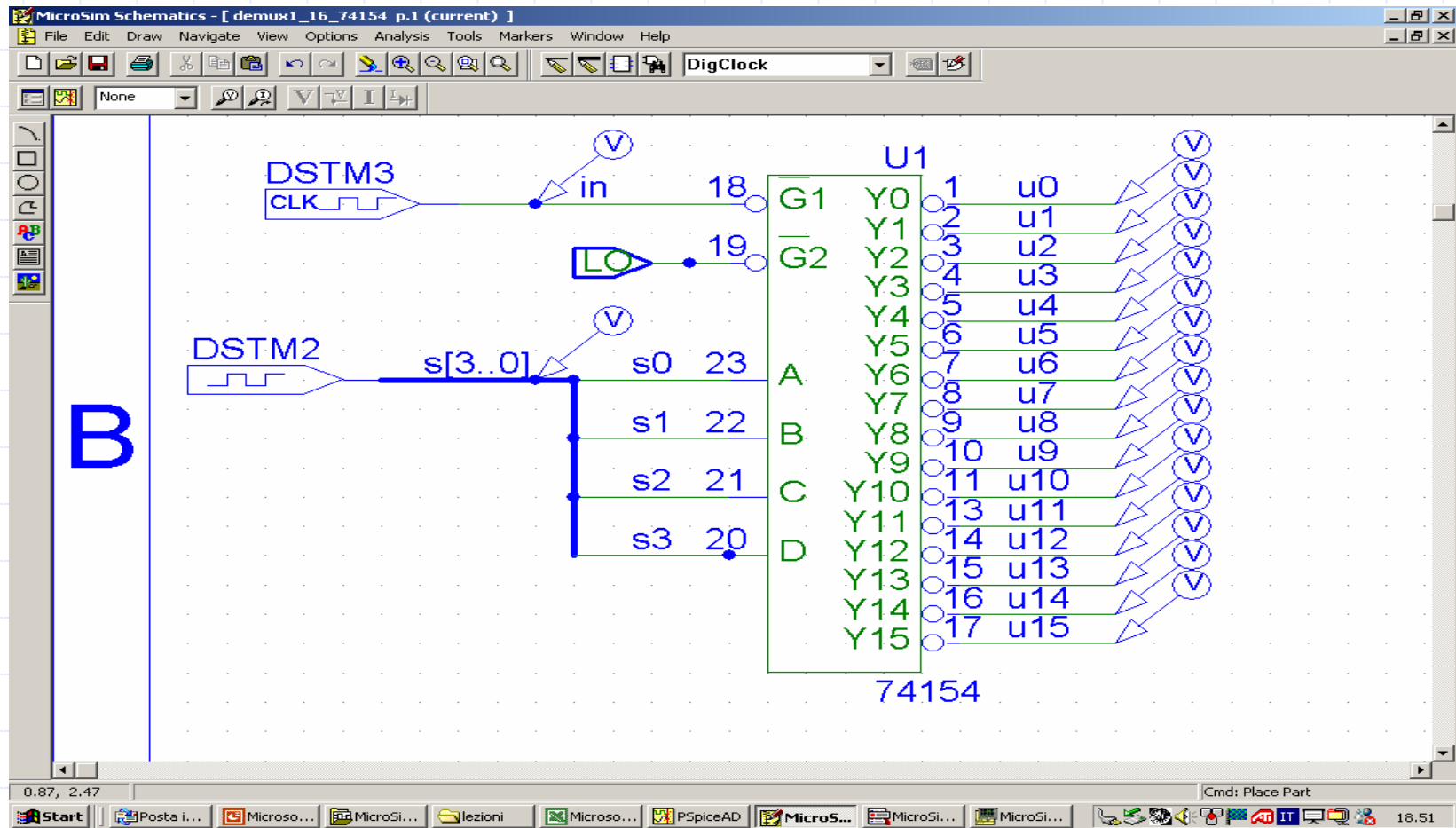

# Simulazione del DEMUX 74154

 


# Utilizzo di MUX e DEMUX per realizzare una rete combinatoria

- ◆ Il MUX e DEMUX possono essere usati per implementare una rete combinatoria di cui si conosca la tabella di verità
- ◆ Combinando opportunamente gli ingressi e le uscite di un MUX o di un DEMUX si realizzano circuiti anche complessi senza utilizzare troppi componenti



# Esempio di realizzazione di una rete combinatoria tramite MUX

tabella di verità di circuito arbitrario			
a	b	c	y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

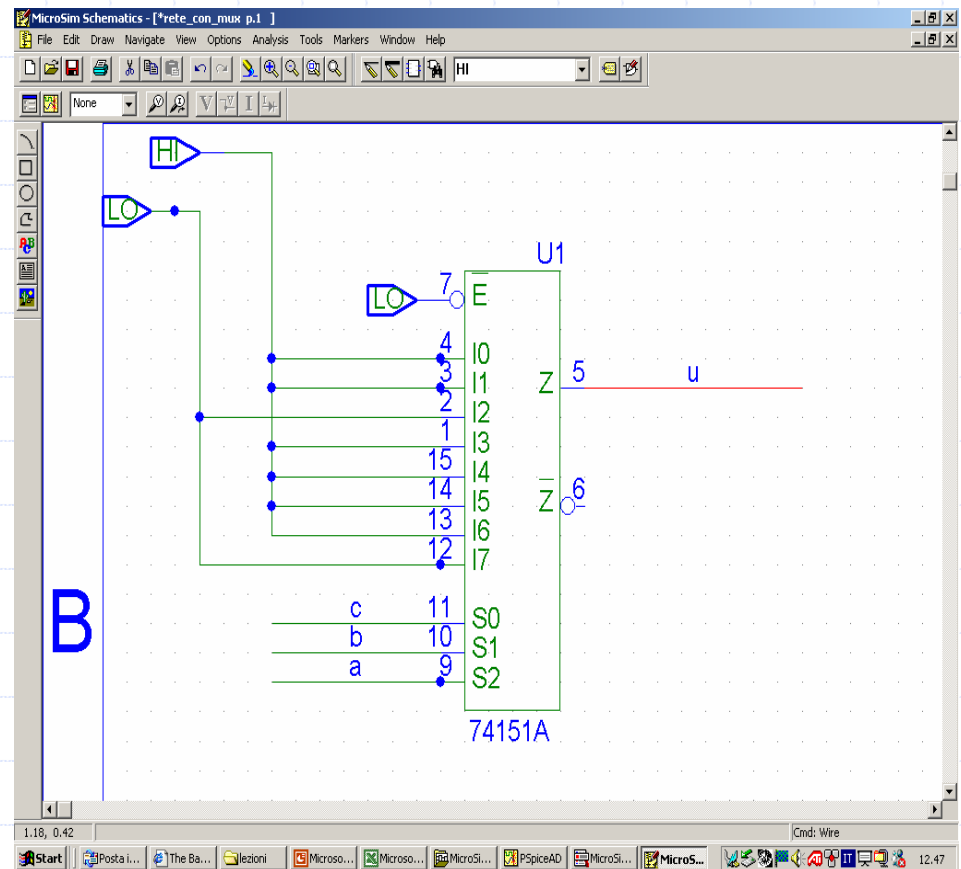

# Esempio di realizzazione di una rete combinatoria tramite DEMUX

tabella di verità di un circuito arbitrario				
a	b	c	d	y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

